

PROJECT S.A.I.C

Hancis Bogdan

Group 2331

Cuprins :

1. **Specificatii individuale. Specificatii generale.**
2. **Etaj 1 – Amplifier**
3. **Etaj 2 – Filters**
4. **Etaj 3 – PGA**
5. **Etaj 4 – Rectifier**
6. **Block Diagram**

1. Specificatii individuale :

Etaj 1						Etaj 2					Etaj 3						Etaj 4		AO
Sursa semnal	amplitudine minima (pt castig maxim PGA)	amplitudine maxima (pt castig minim PGA)	unitate masura	Tip Etaj 1	Castig etaj 1 (liniar)	tip Etaj 2	H0 castig liniar in banda de trecere	Rintrare minim	Banda	Q	tip Etaj 3	castig minim [dB]	rezolutie (pas minim) [dB]	nr pasi	castig maxim [dB]	Rintrare minim	tip Etaj 4	Castig etaj 4 (liniar)	Tip AO
2	6.29E-03	2.51E-02	V (differe	4	10	8	depinde de	2.00E+03	2.00E+03	1.41	6	6	3	5	18		10	2	12

Specificatii generale :

Etaj 1 - amplificator

Sursa semnal nr.	nr	semnal Intrare	semnal iesire	tip	Castig (liniar) [V/V, I/V, V/I]	Rin_min [Ohms]	reglaj Out_DC	banda*	liniaritate
2	4	tensiune	tensiune	Amplificator instrumentatie cu 2 AO neinvertor	spec individual			> fin_max	fara distorsiuni la fin_max pt ampl_in*castig (SR, THD<1%)

Etaj 2 - Filtru

Etaj 1	nr	semnal Intrare	semnal iesire	tip functie de transfer	topologie	H0 castig in banda de trecere [V/V sau I/V]	Rin_min	BW	f0 frecventa centrala filtru trece-banda	Q	liniaritate
1,2,3,4,5,6,7,10	8	tensiune	tensiune	trece-banda BPF	Rauch	depinde de Q	2.00E+03	spec individual	BW*Q	spec individual	amplitudinea de la iesire = (amplitudinea de la intrare)X(castigul in banda de trecere) pentru un semnal armonic cu frecventa = frecventa centrala BPF

Etaj 3 - PGA

Nr	tip	castig minim [dB]	rezolutie (pas minim) [dB]	numar pasi	castig maxim [dB]	Rin_min [Ohms]	banda	liniaritate
6	neinversor, comutatoare in afara caii de semnal	spec individual	spec individual	spec individual	spec individual		> Fin_max	fara distorsiuni la fin_max pt ampl_in_min*castig_max_PGA si ampl_in_max*castig_min_PGA (THD<1%)


Etaj 4 - Redresor/Convertor AC-DC/Detector de varf

tip	castig [V/V]	semnal mare - circuitul are functia dorita pe domeniul=
Redresor dubla alternanta FWR v10	spec individual	vin_max*castig


Tip Amplificator Operational AO

LT6018	+/-15V
--------	--------


2. Etaj 1 - Amplifier

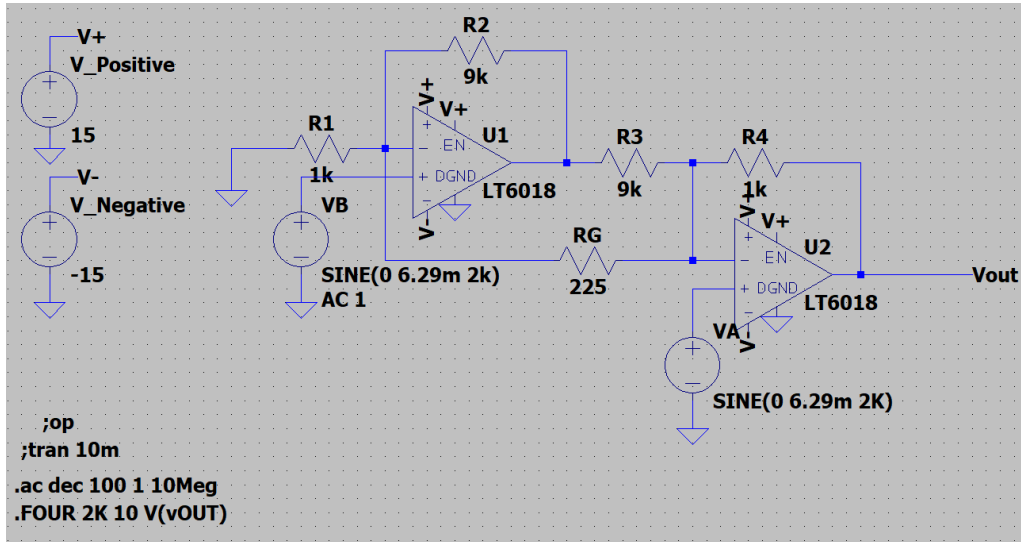


Original circuit :

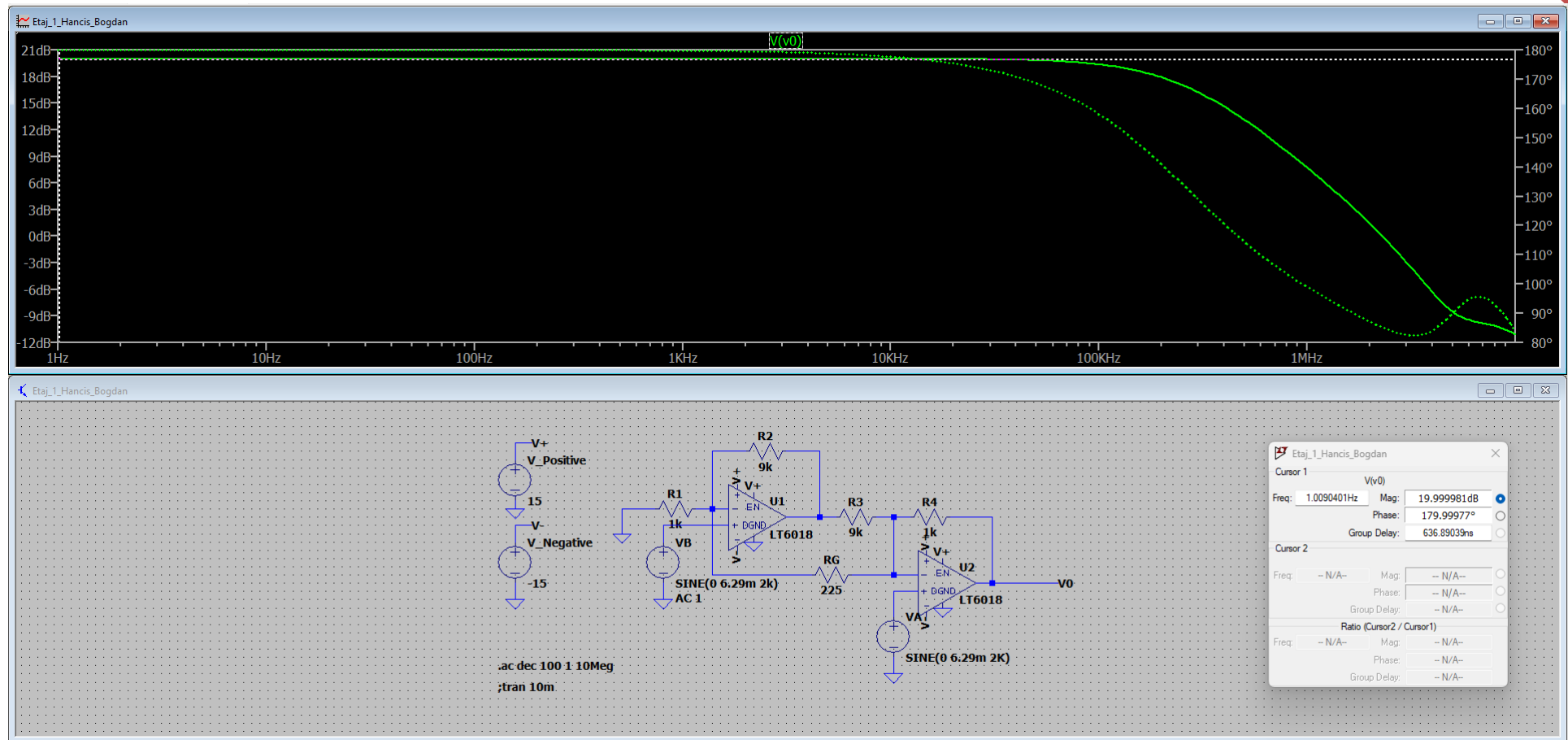


->compensarea

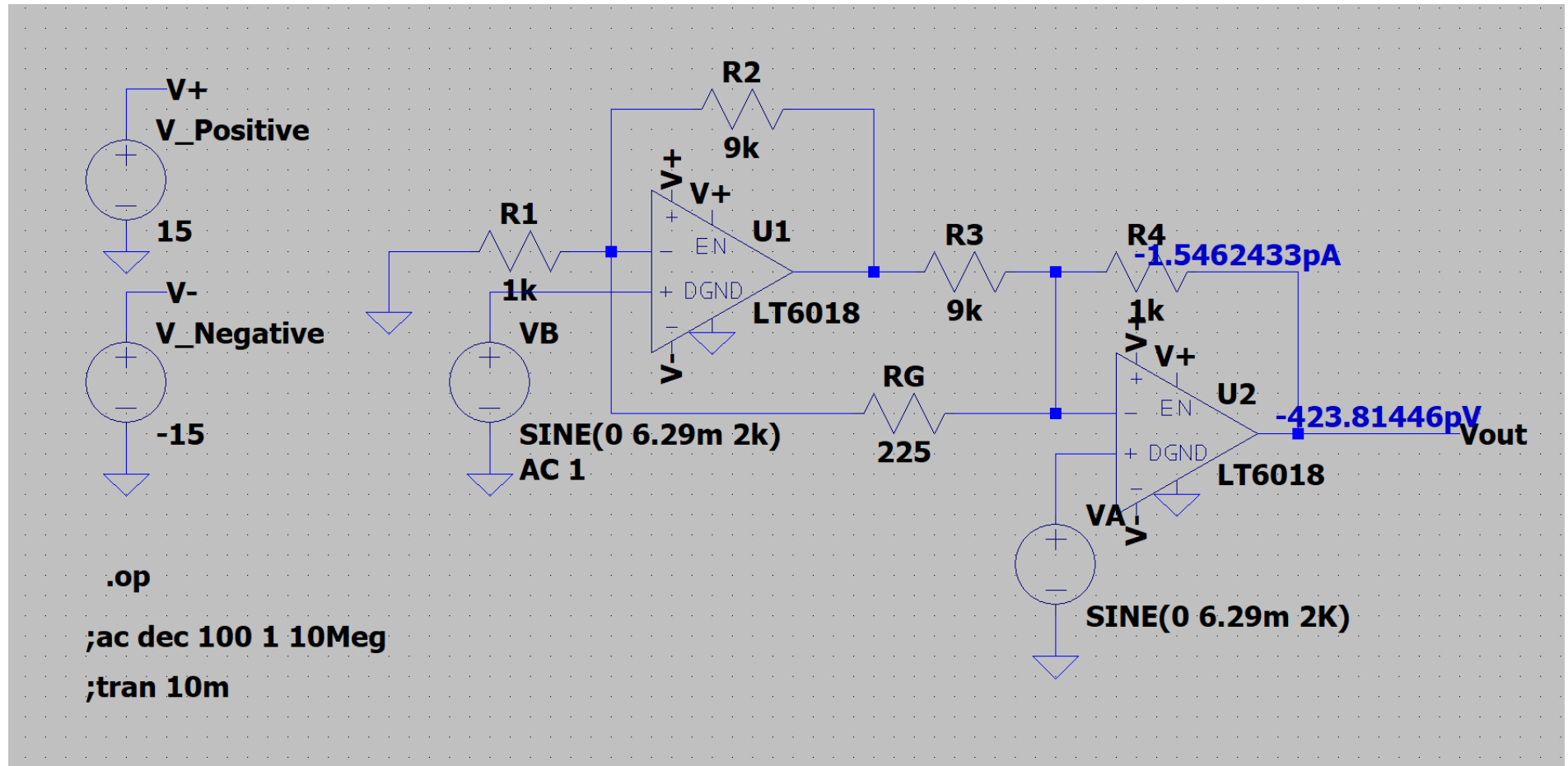


→ PSRR=20dB-aps

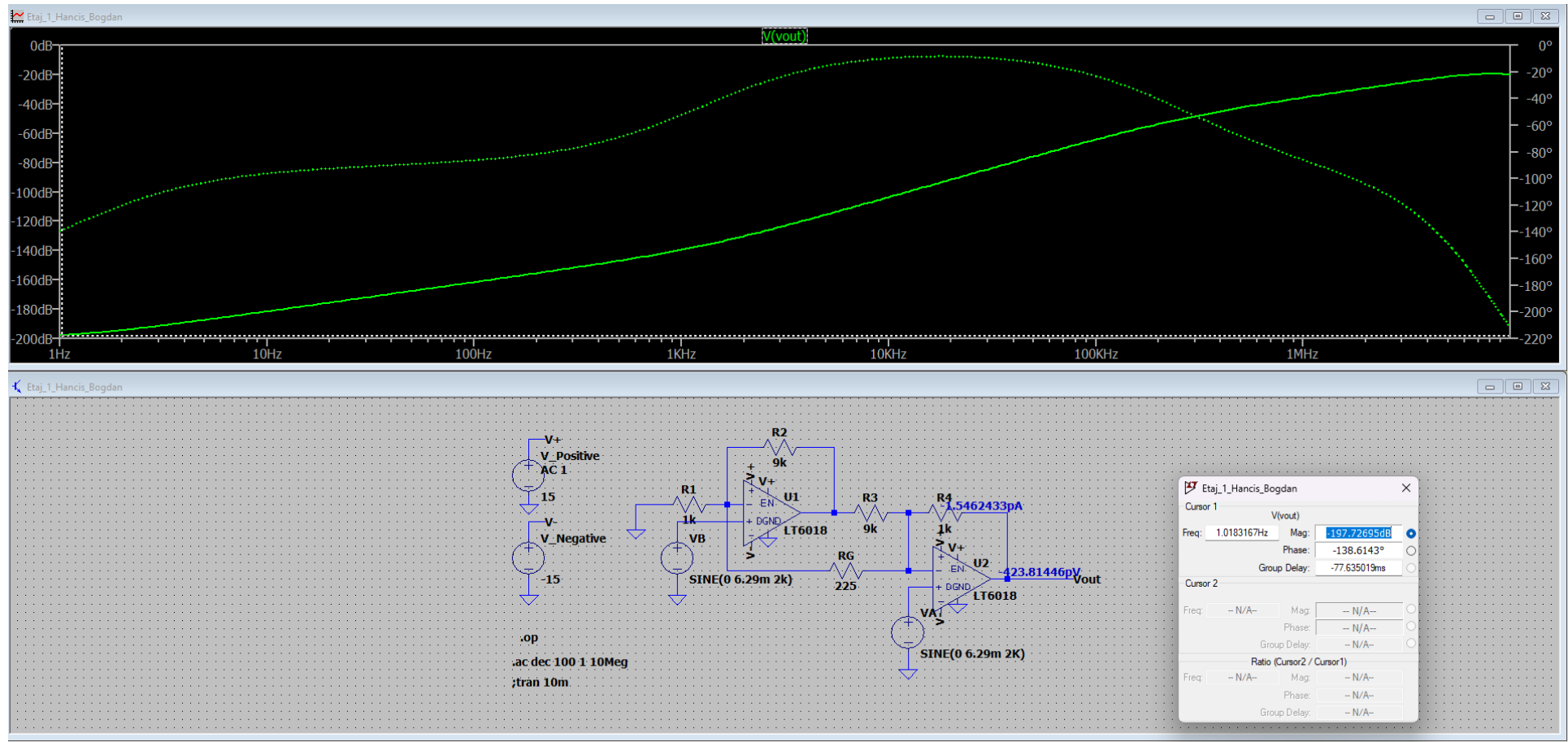

→ CMRR

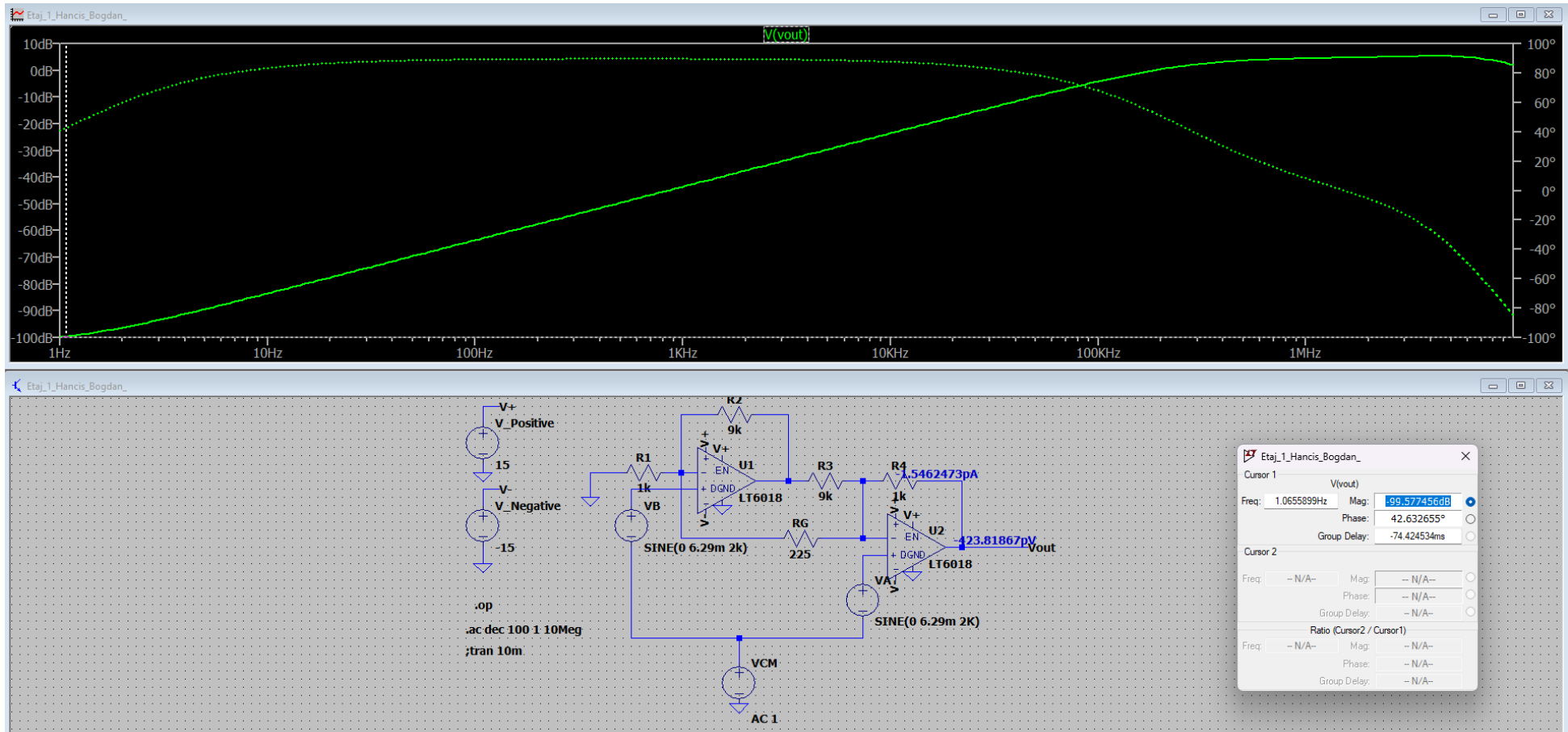


→ Slew-Rate

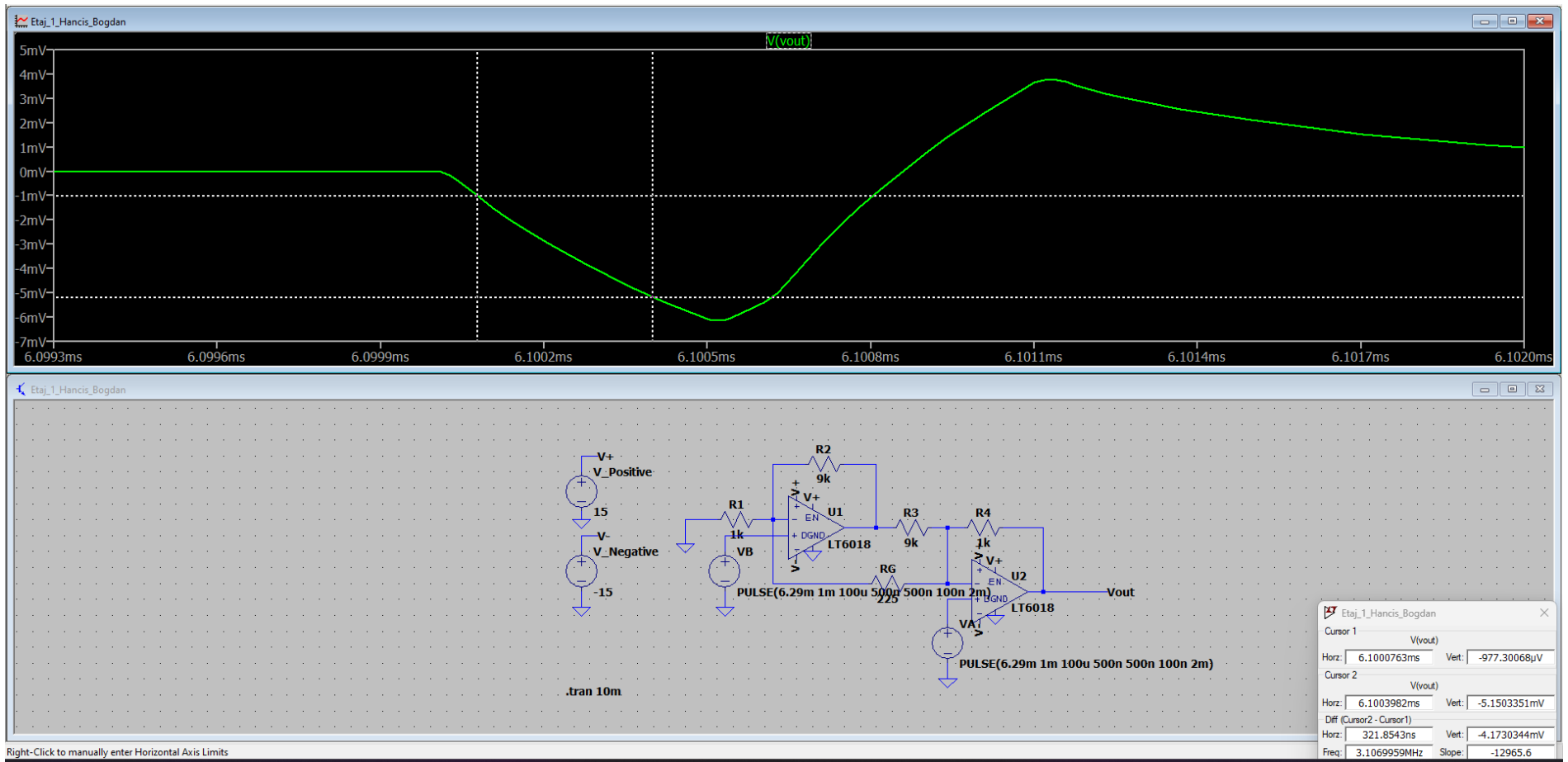

For this circuit from “Etaj 1” we need to add a Voltage Source as Pulse , with specific parameters .

→ THD < 1%

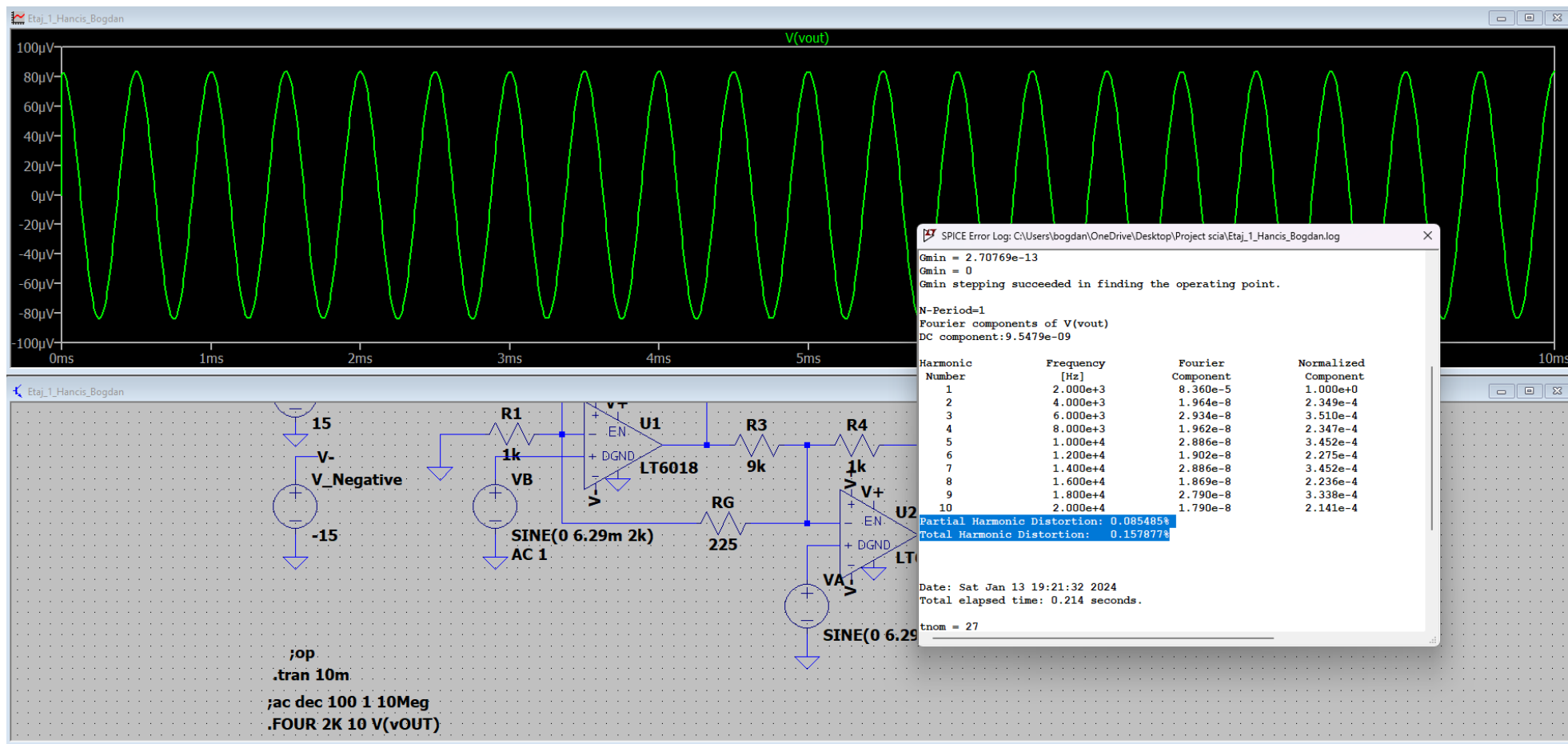

3. Etaj 2 - Filter

→ Parameters :

$$C = C1 = C2 = 1\text{nF}$$

$$Q = 1.41$$

$$BW = 2\text{kHz}$$

$$F0 = BW * Q \Rightarrow F0 = 2,82\text{ kHz}$$


$$\omega_0 = 2 * \pi * F0 \Rightarrow \omega_0 = 17709,6\text{ rad/s}$$



$$H_0 < 2 * Q^2 \Rightarrow H_0 < -3,97$$


$$R1 = \frac{1}{2 * \omega_0 * Q * C} \Rightarrow R1 = 20\text{k}$$

$$R2 = \frac{2 * Q}{\omega_0 * C} \Rightarrow R2 = 159\text{k}$$


→ Original circuit

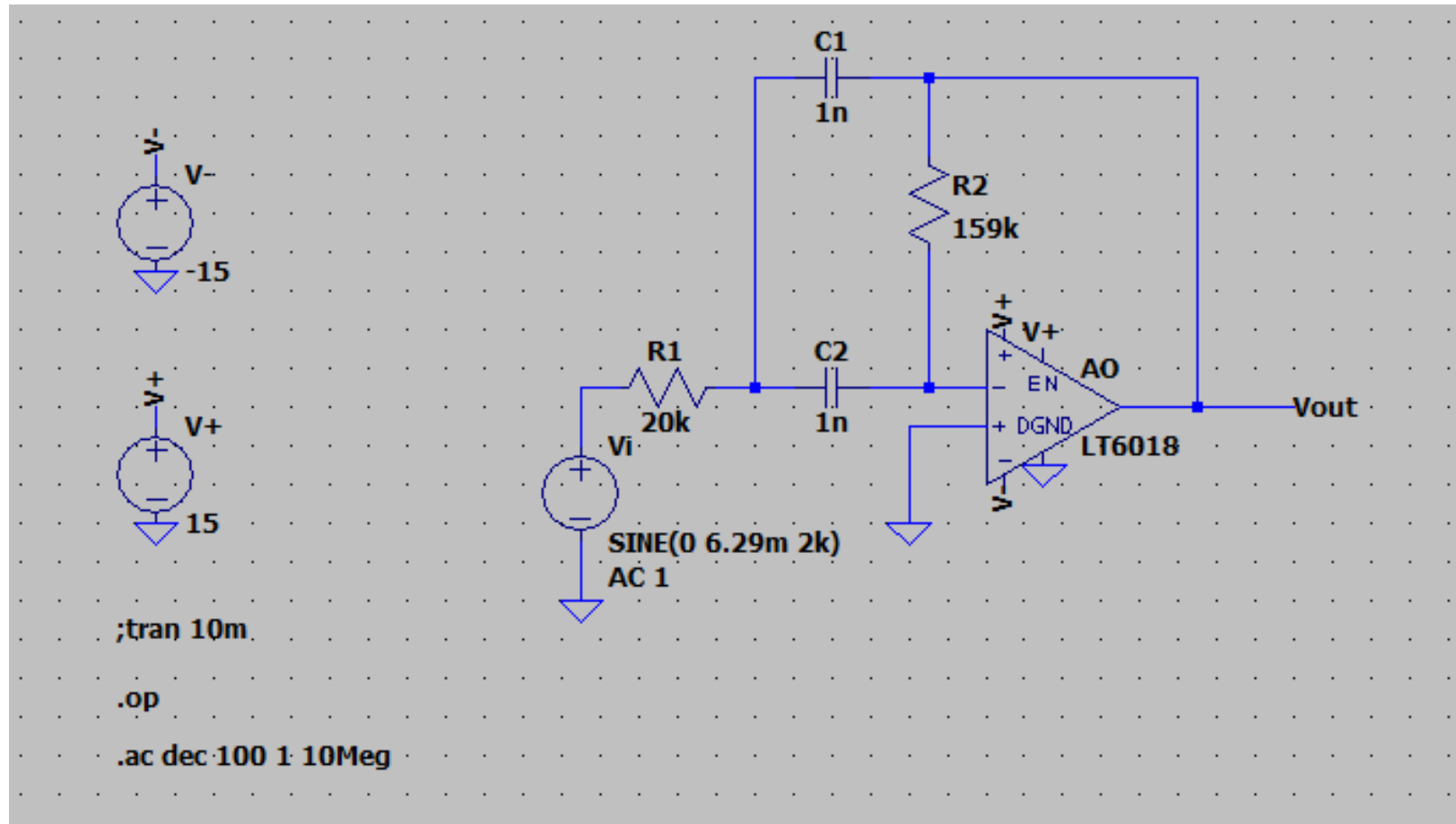

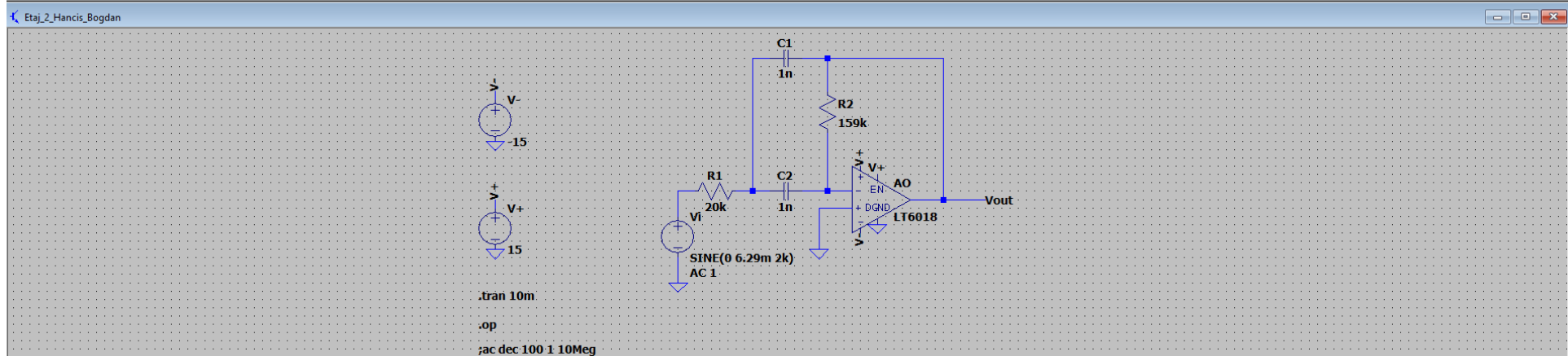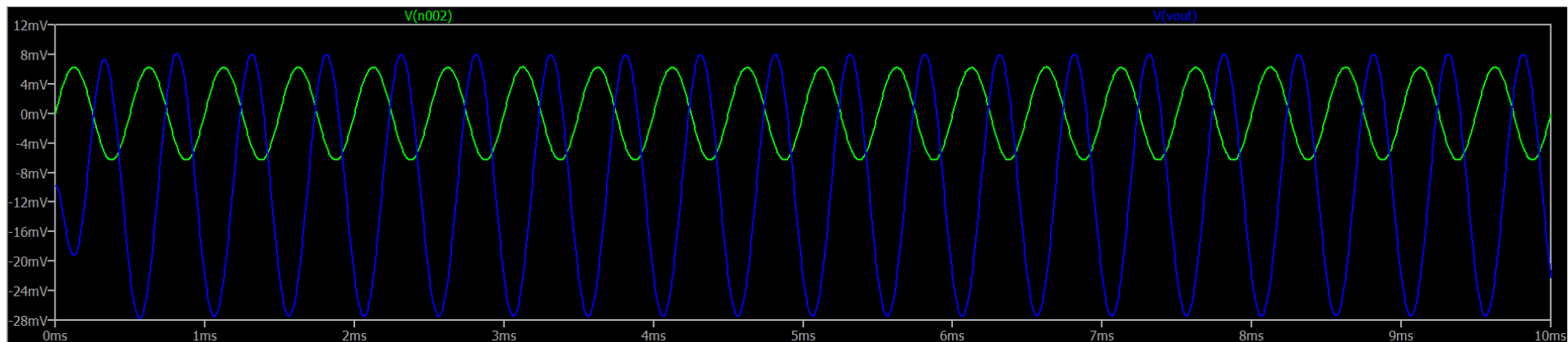

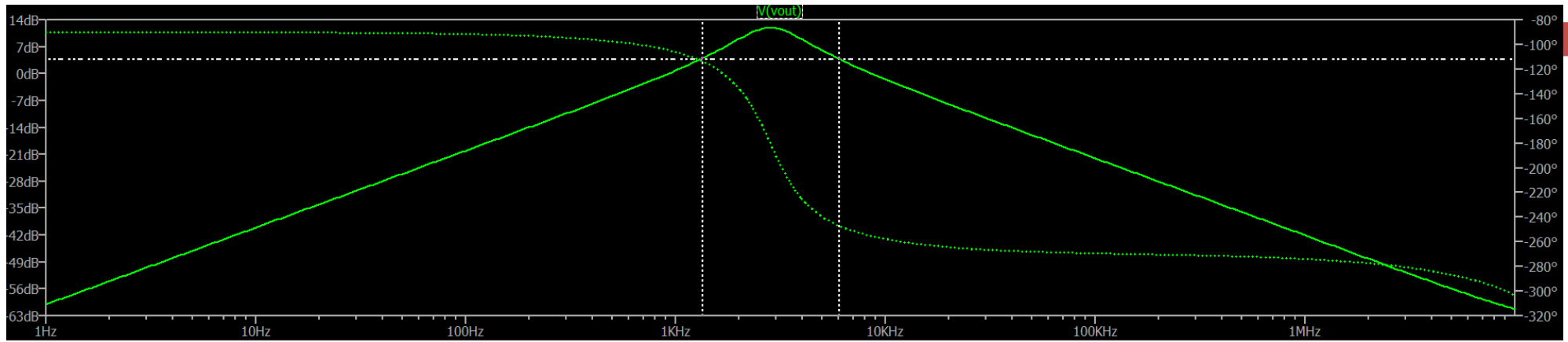


Etaj_2_Hancis_Bogdan

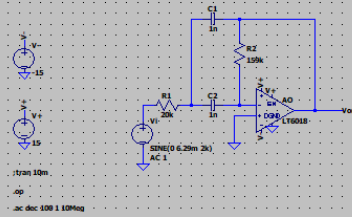


Etaj_2_Hancis_Bogdan			
Cursor 1		V(vout)	
Freq:	1.3350275KHz	Mag:	3.9584895dB
		Phase:	-113.42234°
		Group Delay:	68.586424µs
Cursor 2		V(vout)	
Freq:	5.9768257KHz	Mag:	3.9242868dB
		Phase:	-246.70506°
		Group Delay:	15.246137µs
Ratio (Cursor2 / Cursor1)			
Freq:	4.6417982KHz	Mag:	-34.202687dB
		Phase:	-133.28273°
		Group Delay:	-53.340287µs

3.Etaj 3 - PGA


We have different cases :

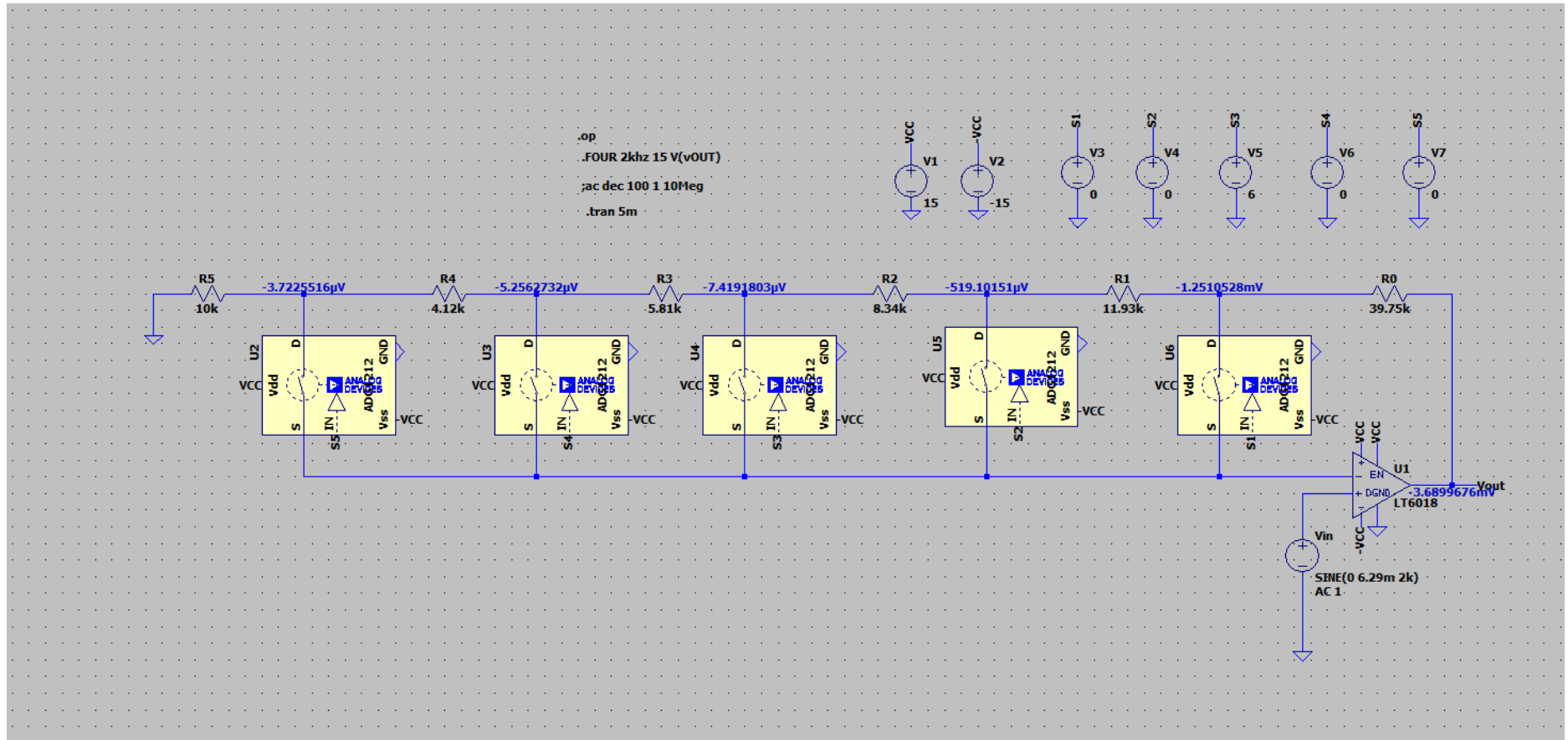


First switch open :

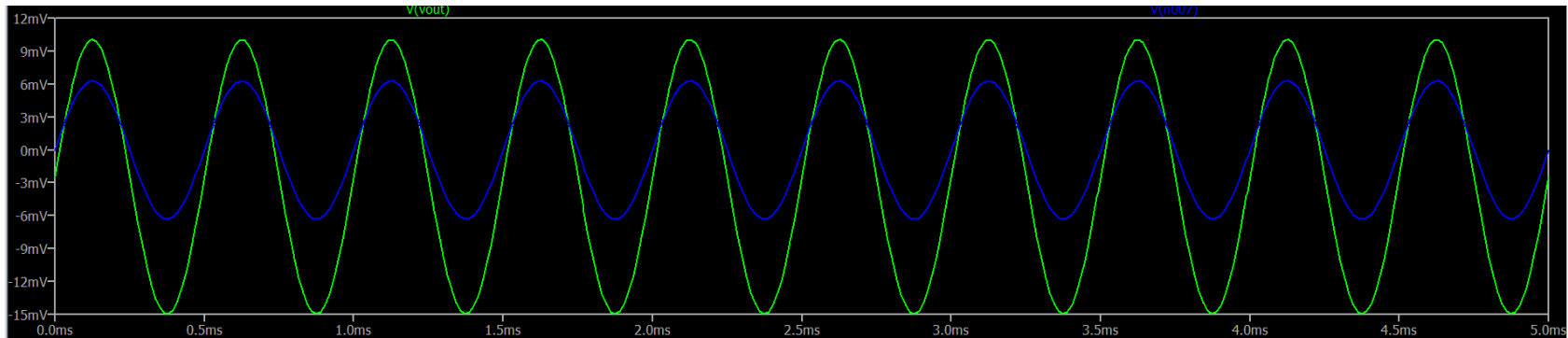


Second switch :

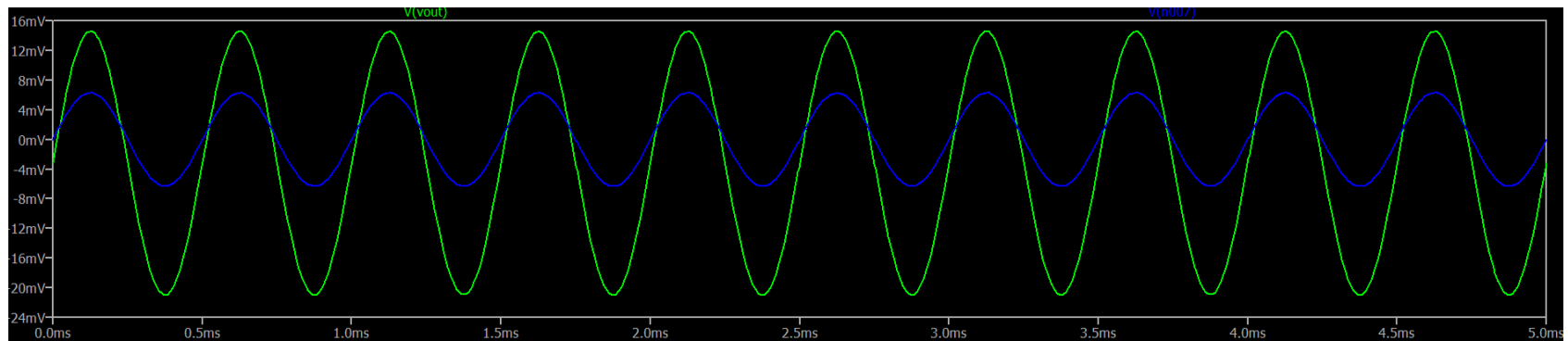


Third Switch :

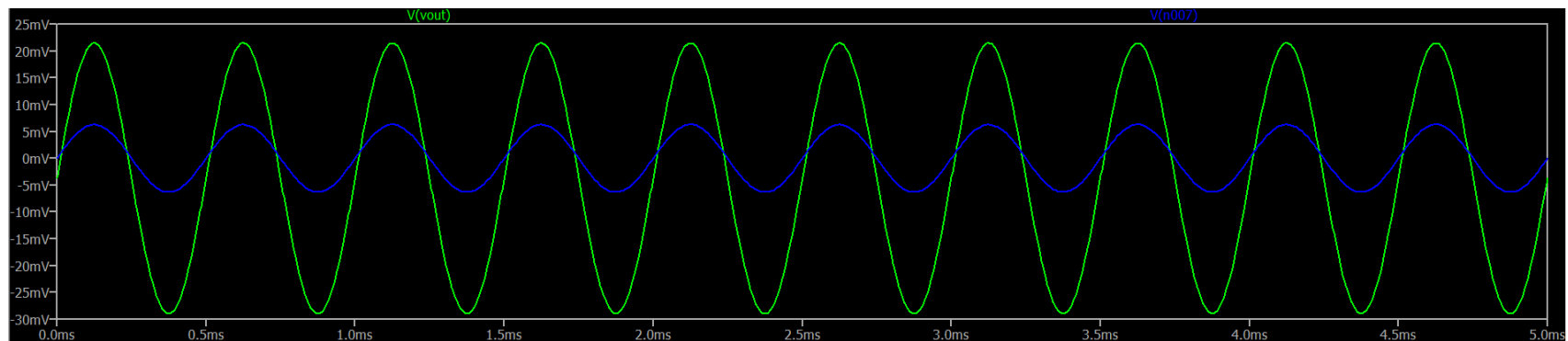




Fourth Switch :

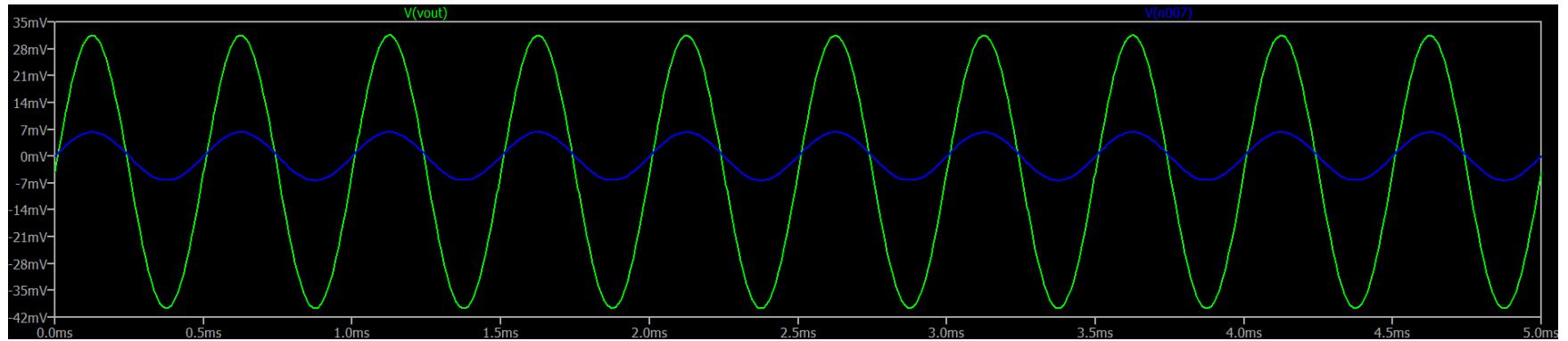


Fifth Switch :

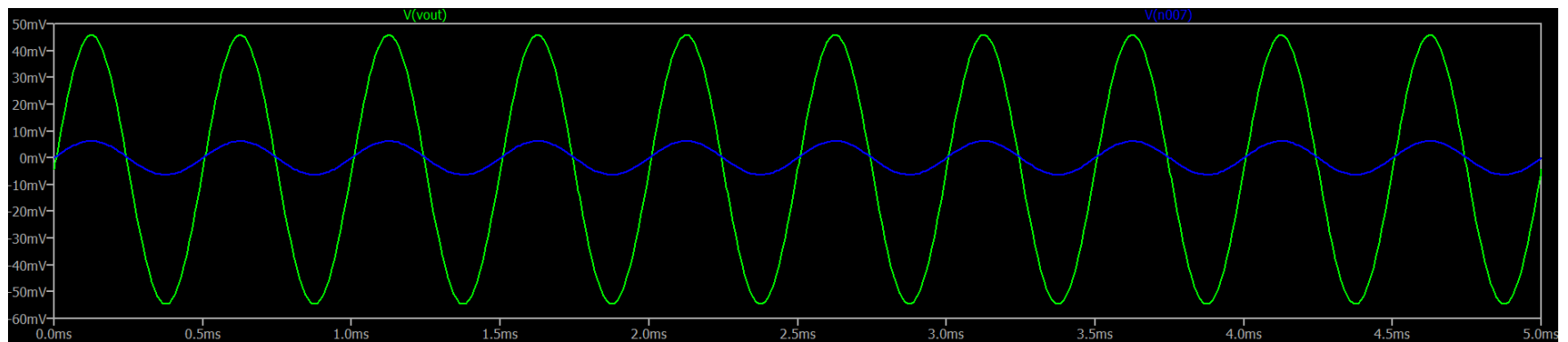

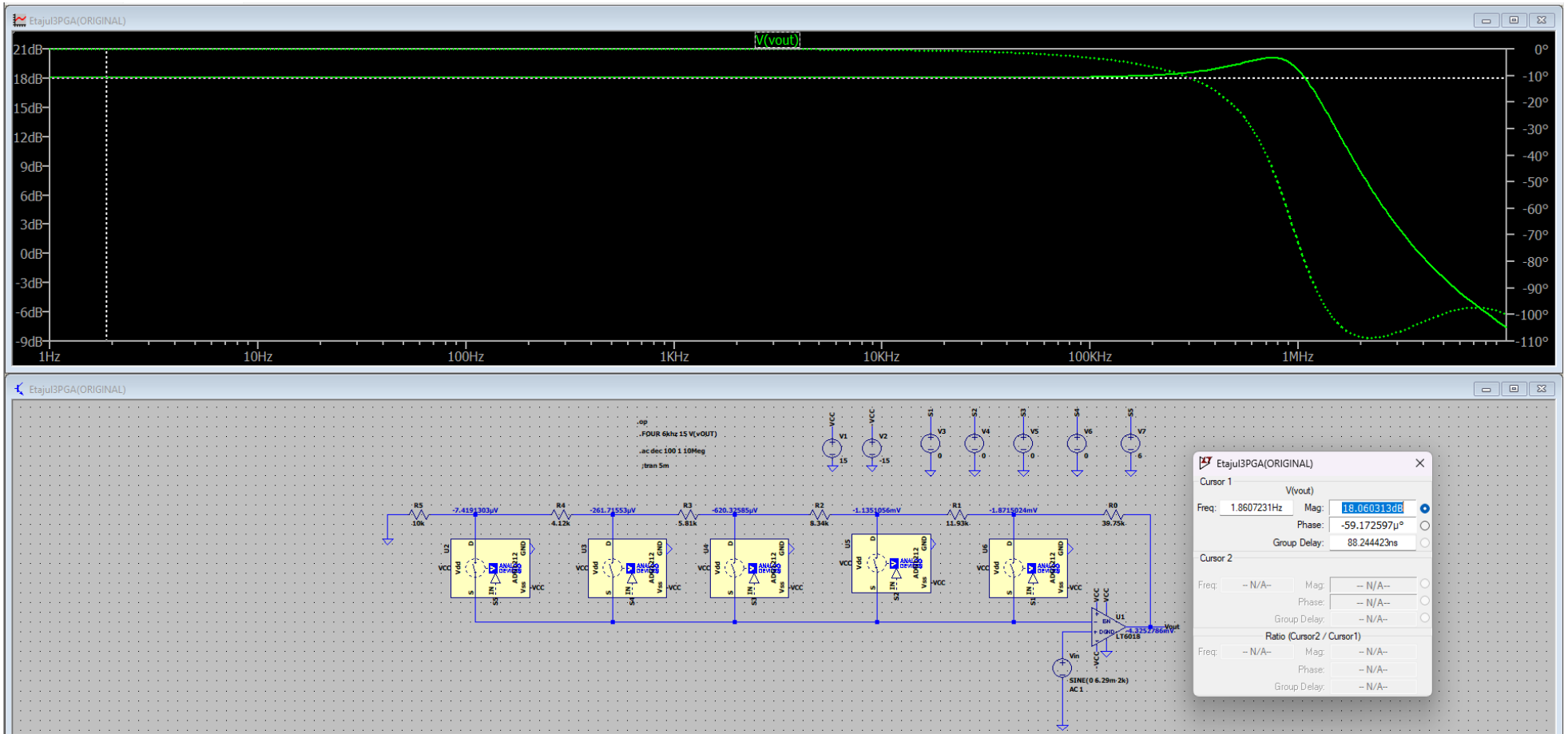


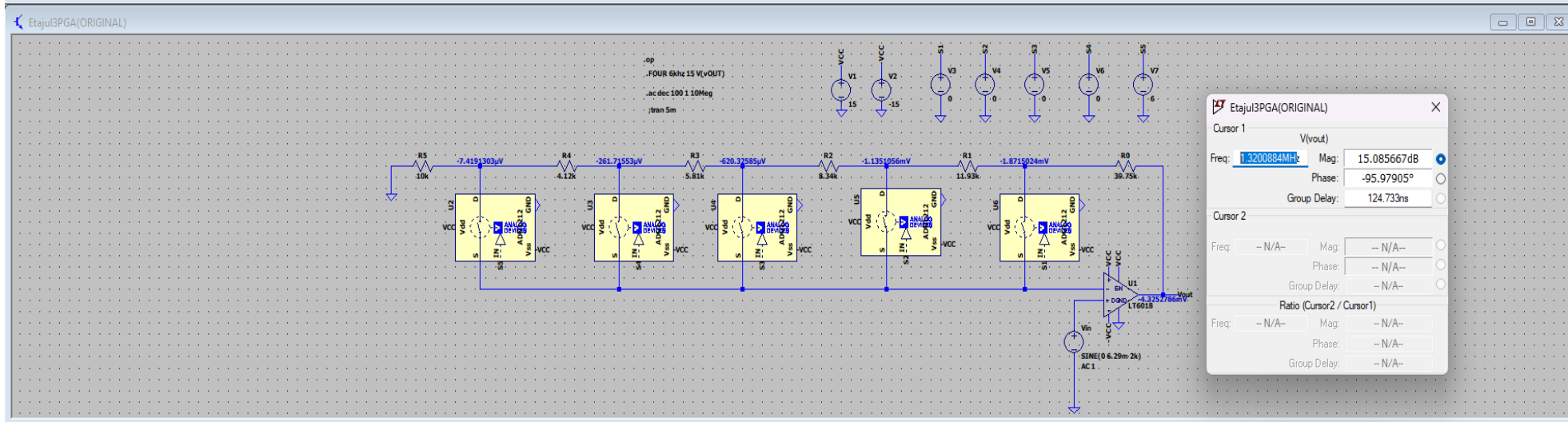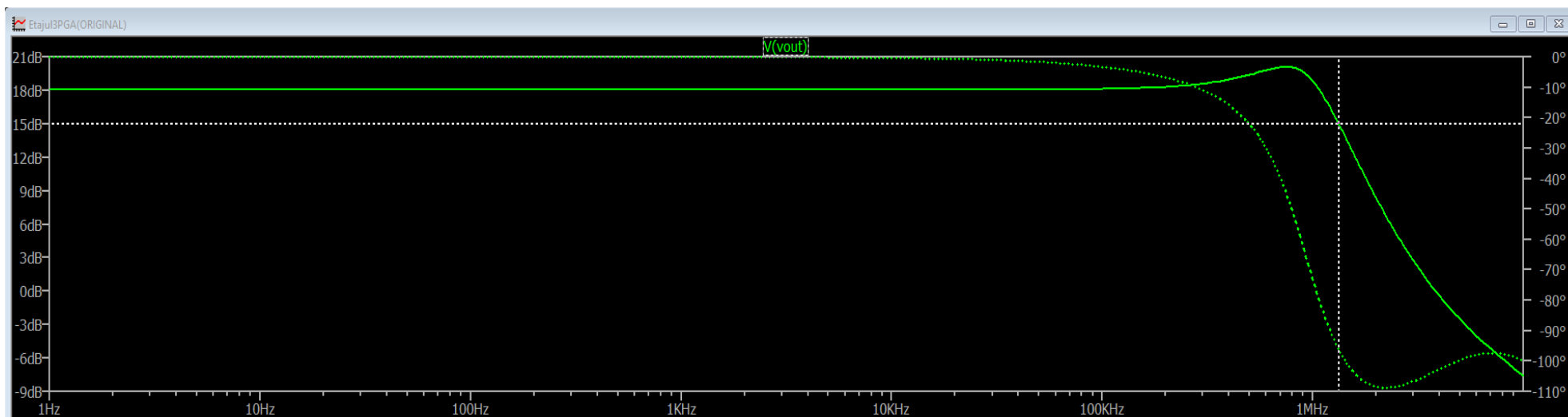

→ Switch max

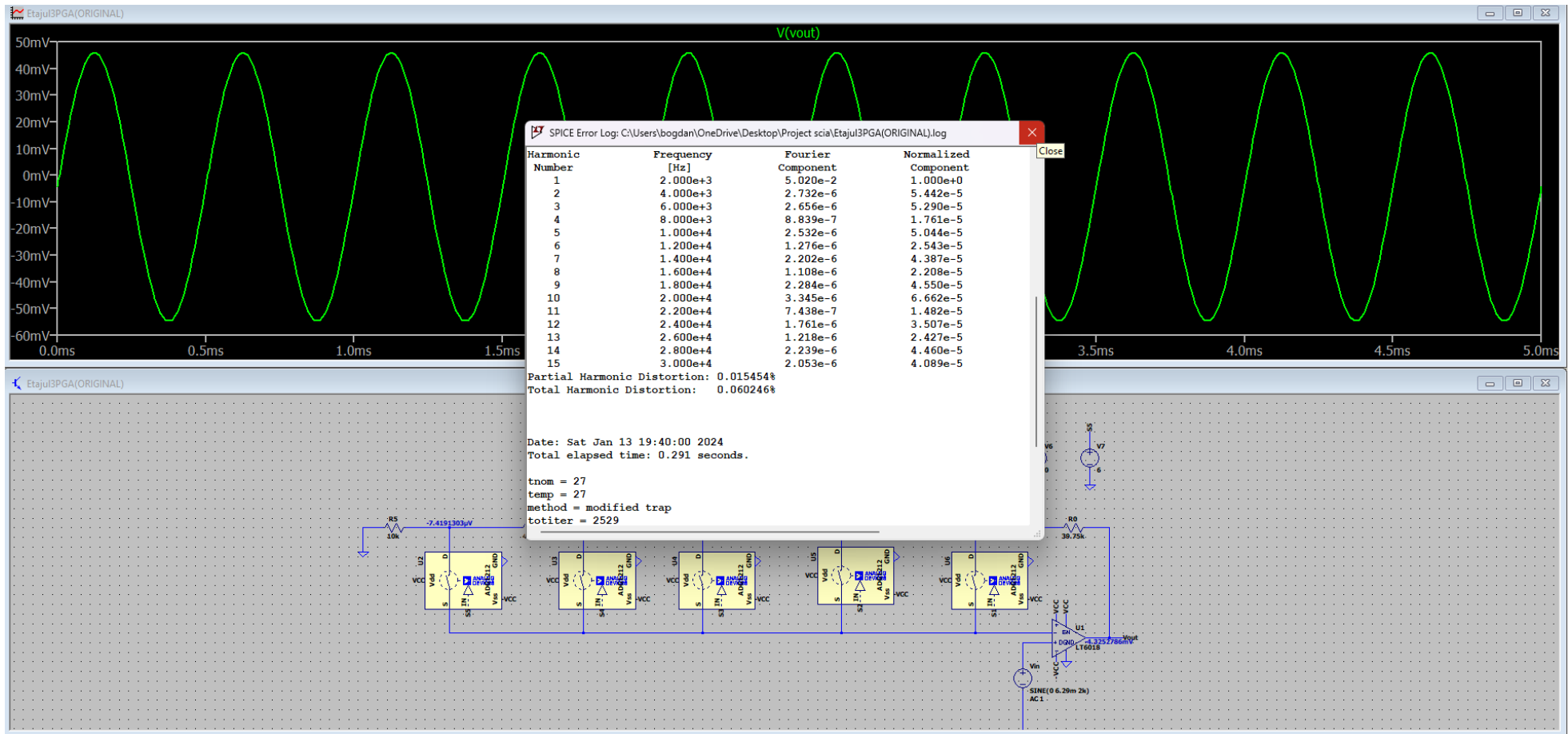


→ Switch min

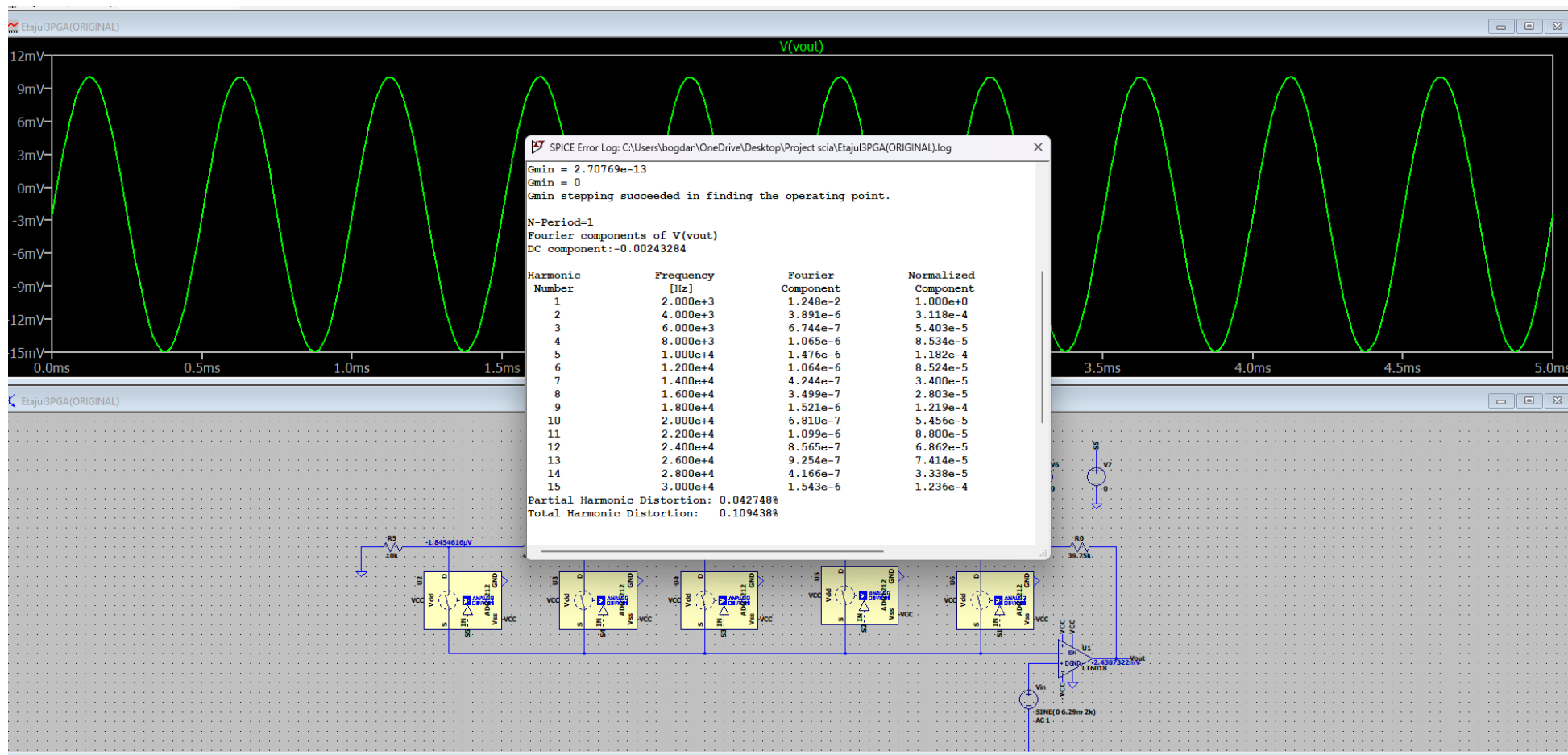

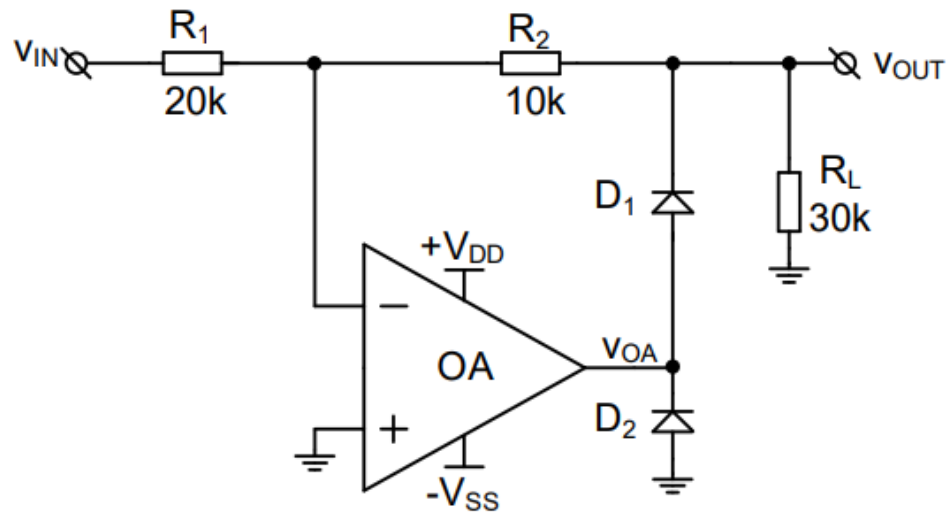4. Etaj 4 - Rectifier

Full-Wave Rectifiers Implemented with OAs and Diodes single-OA implementation: Analysis



Vin > 0

Assume $D_1, D_2 = \text{OFF}$

$V_1^+ = 0; V_1^- > 0 \Rightarrow V_{OA1} \searrow V_{OL} \Rightarrow D_1 =$

ON; $D_2 = \text{OFF}$

AO1 has negative feedback thru D_1

$\Rightarrow V_1^- = V_1^+ = 0$

$V_1^- = V_2^- \Rightarrow$ no current through R_2 and R_3

$\Rightarrow V_{out} = -(R_5/R_4)V_{in}$

Vin < 0


Assume $D_1, D_2 = \text{OFF}$

$V_1^+ = 0; V_1^- < 0 \Rightarrow V_{OA1} \nearrow V_{OH}$

$\Rightarrow D_1 = \text{OFF}; D_2 = \text{ON}$



AO1 implements an Inverting Amplifier

$\Rightarrow V_{out} = -R_2/R_1 V_{in}$

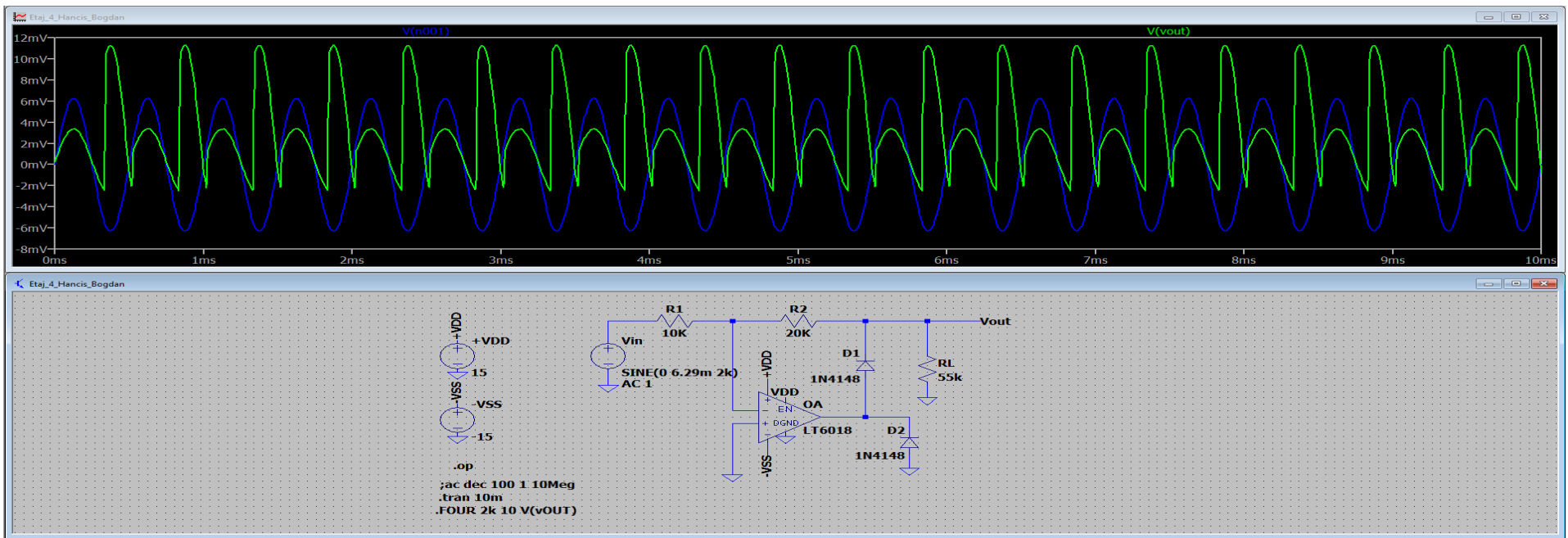

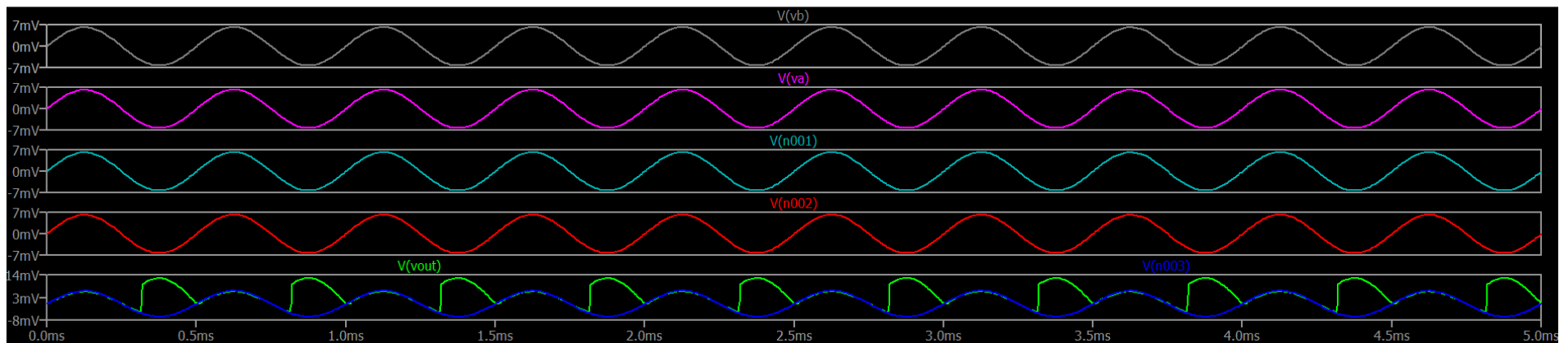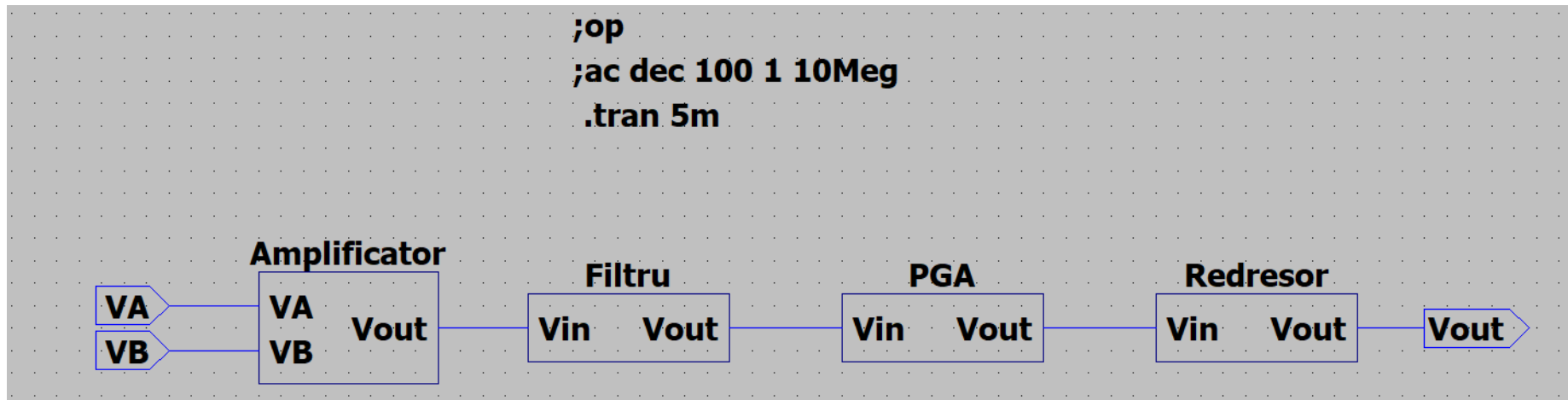5. Block diagram :

In this section , we will show a block diagram containing all circuits we used :



6. Bibliography :

- [2022-23 SwAIC4 MNeag ContinuousTimeFilters.pdf](#)
- [2022-23 SwAIC6 MNeag InstrumentAmplifiers.pdf](#)
- [2022-23 SwAIC7 MNeag NonlinearCircuitsWithOpAmps.pdf](#)
- [2022-23 SwAIC9 MNeag SignalGenerators.pdf](#)